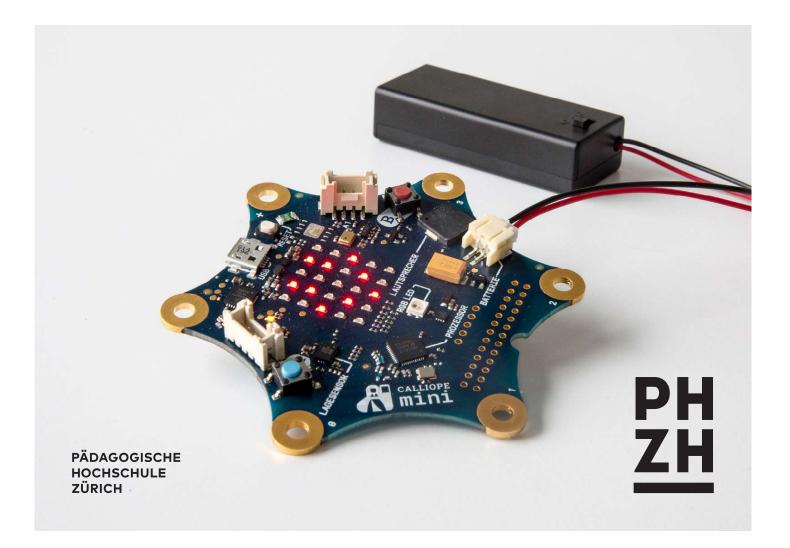


# Calliope mini Challenge-Cards

Physical Computing -

Meistere die Challenges und erlebe, wie man die physische und virtuelle Welt verbindet.





# Die Tasten A und B steuern das Licht




ZUBEHÖR



BEFEHLSGRUPPEN: © Eingabe





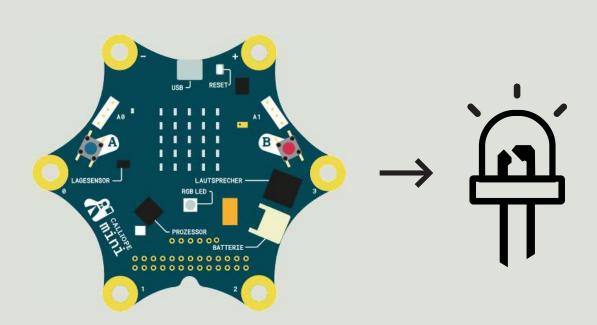

## Challenge

Klemme eine LED an den Calliope. Wenn du die Taste A drückst, wird die LED eingeschaltet. Wenn du die Taste B drückst, wird die LED wieder ausgeschaltet.

# Lösung

## Die Tasten A und B steuern das Licht

.\_\_\_\_\_

VERWENDETE BEFEHLSGRUPPEN





#### Code



#### Hinweis

Ein digitaler Wert von «1» bedeutet, dass der digitale Output am Pin hochgeschaltet wird, d.h. der Pin eine Spannung von 3V aufweist. Der Wert «0» hingegen bedeutet «keine Spannung am Pin».

#### **Elektronik**

### **LED** (+/-)!

- Langes Bein → digitaler
  Output (P2)
- Kurzes Bein → GND (-)

